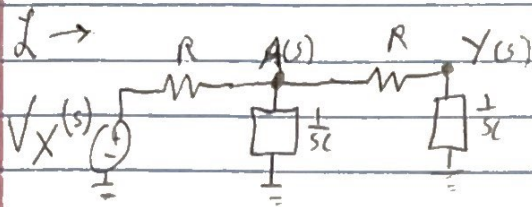


Circuit Analysis



Q1: $A = \frac{\frac{1}{sC} \parallel (R + \frac{1}{sC})}{R + \frac{1}{sC} \parallel (R + \frac{1}{sC})} X(s) = \frac{\frac{1}{sC + \frac{1}{R + \frac{1}{sC}}}}{R + \frac{1}{sC + \frac{1}{R + \frac{1}{sC}}}} = \frac{1}{1 + RCs + \frac{R}{R + \frac{1}{sC}}} = \frac{R + \frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC} + R^2 sC + 2R}$

$\Rightarrow A = \frac{1 + RCs}{(R^2 C^2)s^2 + (3RC)s + 1} X \rightarrow H_q(s) = \frac{(1 + RCs)}{(R^2 C^2)s^2 + (3RC)s + 1}$

Poles: $-3 \pm \sqrt{5} / 2RC$
Zero: $-1/RC$

$Y = a \cdot \frac{1}{sC} \cdot \frac{1}{sC} = \frac{1}{(1 + RCs)((R^2 C^2)s^2 + (3RC)s + 1)} X(s) \Rightarrow H_y(s) = \frac{1}{(R^2 C^2)s^2 + (3RC)s + 1}$

Poles: $-3 \pm \sqrt{5} / 2RC$
Zero: N/A

Q2: $f[Y] \Rightarrow Y(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega(3RC) - \omega^2(R^2 C^2)}$

$\rightarrow |H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{[1 - \omega^2 R^2 C^2]^2 + [3\omega RC]^2}}$

$\rightarrow \angle H(\omega) = -\tan^{-1} \left[\frac{3\omega RC}{1 - \omega^2 R^2 C^2} \right]$

Q3: Passband: $\omega = 0 \text{ rad/s} \rightarrow 38 \text{ rad/s}$
-3 db point $f = 0 \text{ Hz} \rightarrow 6 \text{ Hz}$

%Circuit Analysis Q3 for EE328

$R = 10 \cdot 10^3$

$R = 10000$

$C = 1 \cdot 10^{-6}$

$C = 1.0000\text{e-}06$

$H = \text{tf}(1, [(R^2 \cdot C^2), (3 \cdot R \cdot C), 1])$

H =

$$\frac{1}{0.0001 s^2 + 0.03 s + 1}$$

Continuous-time transfer function.
Model Properties

bode(H)

